

# **Arquitetura e Organização de Computadores**

Capítulo 4 – O Processador

---

- Material adaptado de:

Patterson e Henessy,  
Computer Organization and Design 4<sup>th</sup> Edition

Prof. Onur Mutlu  
Carnegie Mellon University



- Capítulo 01 - Básico de arquitetura de computadores e desempenho:
  - Definições, CPI, MIPS, Energia, etc...
- Capítulo 02 - Conjunto de instruções e ISA do MIPS:
  - Tamanho da instrução;
  - Decodificação da instrução;
  - Número de registradores;
  - Modos de endereçamento;
  - Acesso alinhado vs. desalinhado;
  - Propriedades do CISC vs. RISC;
  - Visão geral do ISA do MIPS.

# Relembrando

- Notas estão no AVA, verifiquem...
- Apenas 4 submissões...
  - O que está acontecendo?
- Aumento do peso dos projetos em relação as atividades de fixação:
  - 3x

# Projeto 01 - Notas

4





# CAPÍTULO 4

5

- Fatores de desempenho da CPU:
  - Número de instruções:
    - Determinado pelo ISA e compilador;
  - CPI e Tempo do ciclo:
    - Determinado pelo hardware da CPU;
- Nós iremos examinar duas implementações do MIPS:
  - Uma versão simplificada – multi-ciclo;
  - Uma versão mais realista - pipeline;
- Subconjunto simples, que mostra a maioria dos aspectos:
  - Referência à memória: lw, sw;
  - Aritmética/Lógica: add, sub, and, or, slt;
  - Transferência de controle: beq, j;

# Introdução



- O que significa processar uma instrução?
- Relembre o modelo de von Neumann:

AS = Estado da arquitetura **antes** de uma instrução ser processada



AS' = Estado da arquitetura **depois** de uma instrução ser processada

- Processar uma instrução: Transformar AS em AS' de acordo com a especificação da instrução.

# Como uma máquina processa instruções?

- ISA define de maneira abstrata o que AS' deveria ser, dado uma instrução e um AS:
  - Define uma máquina de estados finita onde:
    - State = estado visível ao programador;
    - Next-state logic = especificação da execução da instrução
  - Do ponto de vista do ISA, não há estados intermediários entre AS e AS' durante a execução de uma instrução:
    - Uma mudança de estado por instrução.

# Processar instruções - ISA



- Microarquitetura implementa como o AS é transformado em AS':
  - Existem muitas escolhas possíveis:
    - Cada um nós fará uma diferente;
  - Podemos utilizar estados invisíveis ao programador para otimizar a velocidade de execução da instrução:
    - Escolha 1:  $AS \rightarrow AS'$  (transformar AS em AS' em um único ciclo de clock);
    - Escolha 2:  $AS \rightarrow AS+MS1 \rightarrow AS + MS2 \rightarrow AS'$  (transformar AS em AS' em vários ciclos de clock).

# Processar instruções - Microarquitetura

- Cada instrução gasta um ciclo de clock para executar;
- É utilizada apenas lógica combinacional para implementar a execução da instrução:
  - Não há estados intermediários (invisíveis ao programador);

AS = Estado da arquitetura antes de uma instrução ser processada



Processar instrução em um ciclo de clock




AS' = Estado da arquitetura depois de uma instrução ser processada

# Single-cycle architecture

10



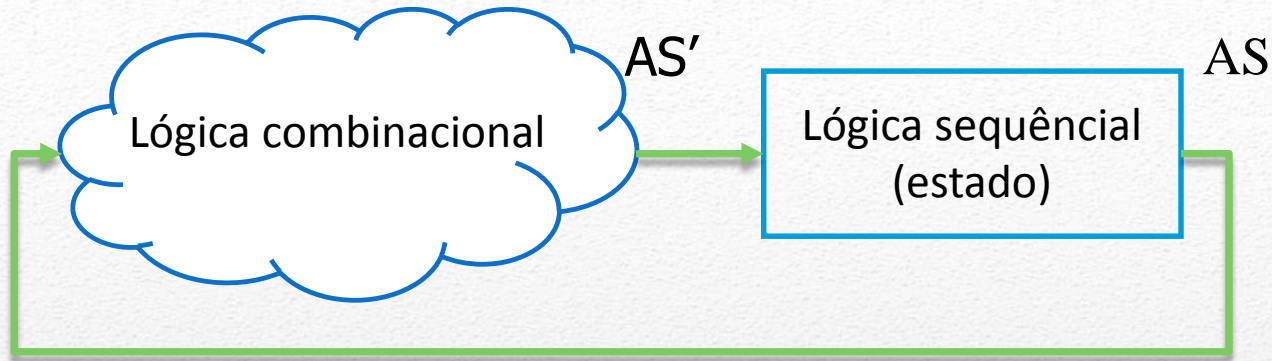

- O que determina o tempo do ciclo de clock?
- O que determina o caminho crítico da lógica combinacional?

# Single-cycle architecture

11

- Máquinas single-cycle:
  - Cada instrução gasta um único ciclo de clock;
  - Toda a atualização do estado é realizada ao final do ciclo de clock;
  - **Desvantagem: instrução com ciclo mais lento determina o tempo do ciclo.**
- Máquinas multi-cycle:
  - Processamento da instrução dividido em múltiplos ciclos/estágios;
  - Atualizações de estado são realizadas durante a execução da instrução;
  - Atualização do estado da arquitetura é realizado no último ciclo de clock;
  - **Vantagem: estágio mais lento determina o tempo do ciclo.**

# Single-cycle vs. Multi-cycle

12



- Ciclo da Instrução: sequência de passos para processar uma instrução;
- Instruções são executadas sob a direção da Unidade de Controle;
- Geralmente seis passos:
  1. Buscar (Fetch);
  2. Decodificar (Decode);
  3. Avaliar Endereços (Evaluate Address);
  4. Buscar Operandos (Fetch Operands);
  5. Executar (Execute);
  6. Armazenar Resultados (Write Result);

# Ciclo da Instrução

13

# EXECUÇÃO DA INSTRUÇÃO - MIPS


14



1. PC  $\rightarrow$  memória de instrução, buscar instrução;
2. Número dos registradores  $\rightarrow$  banco de registradores, ler registradores
3. Depende da classe da instrução:
  - Usa a ULA para calcular:
    - Resultado das aritméticas;
    - Endereço da memória para load/store;
    - Endereço alvo de um desvio;
  - Acessar memória de dados para load/store;
  - PC  $\leftarrow$  endereço alvo ou PC + 4.

# Execução da instrução


15

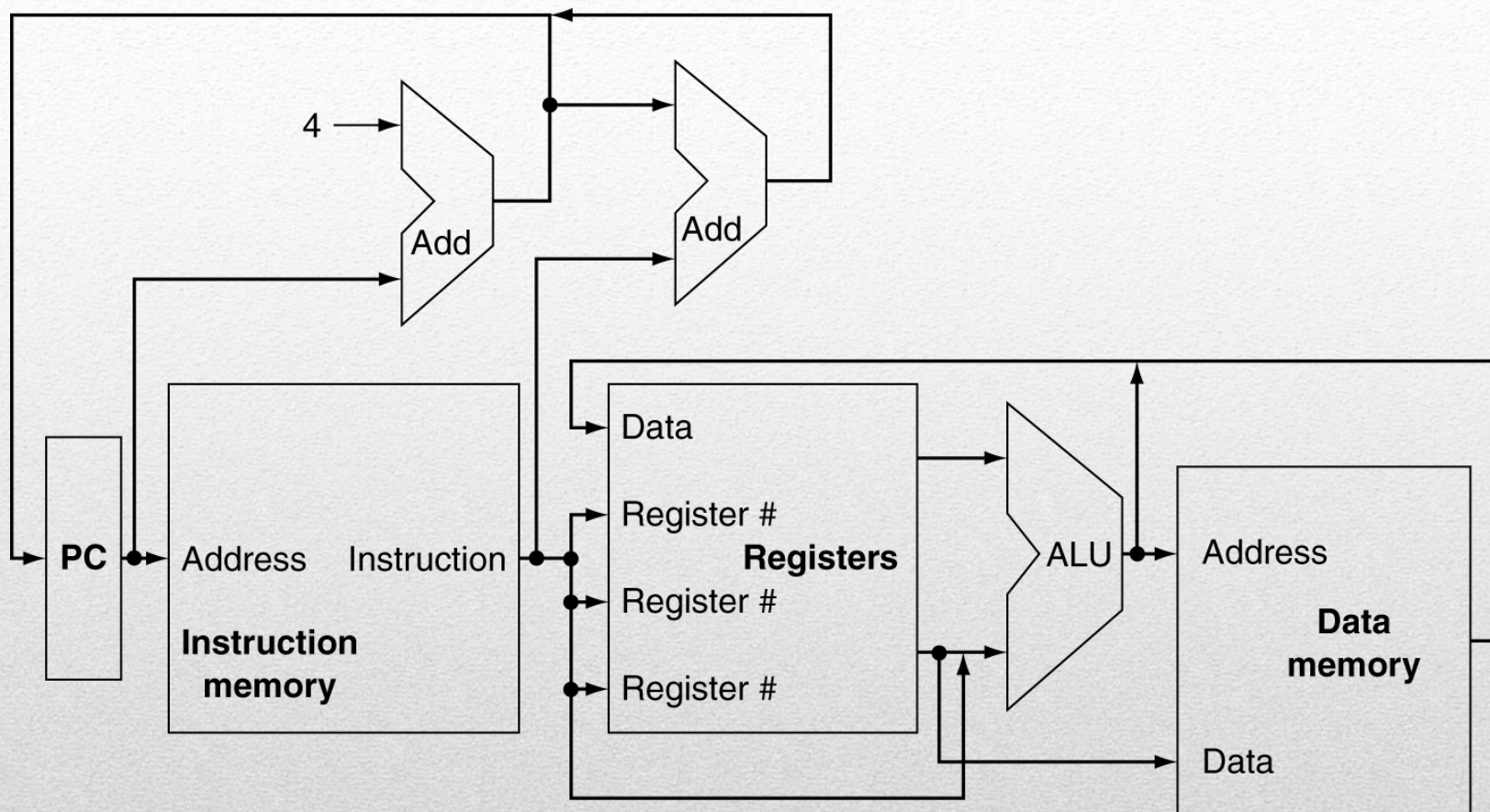

# Visão geral da CPU

16




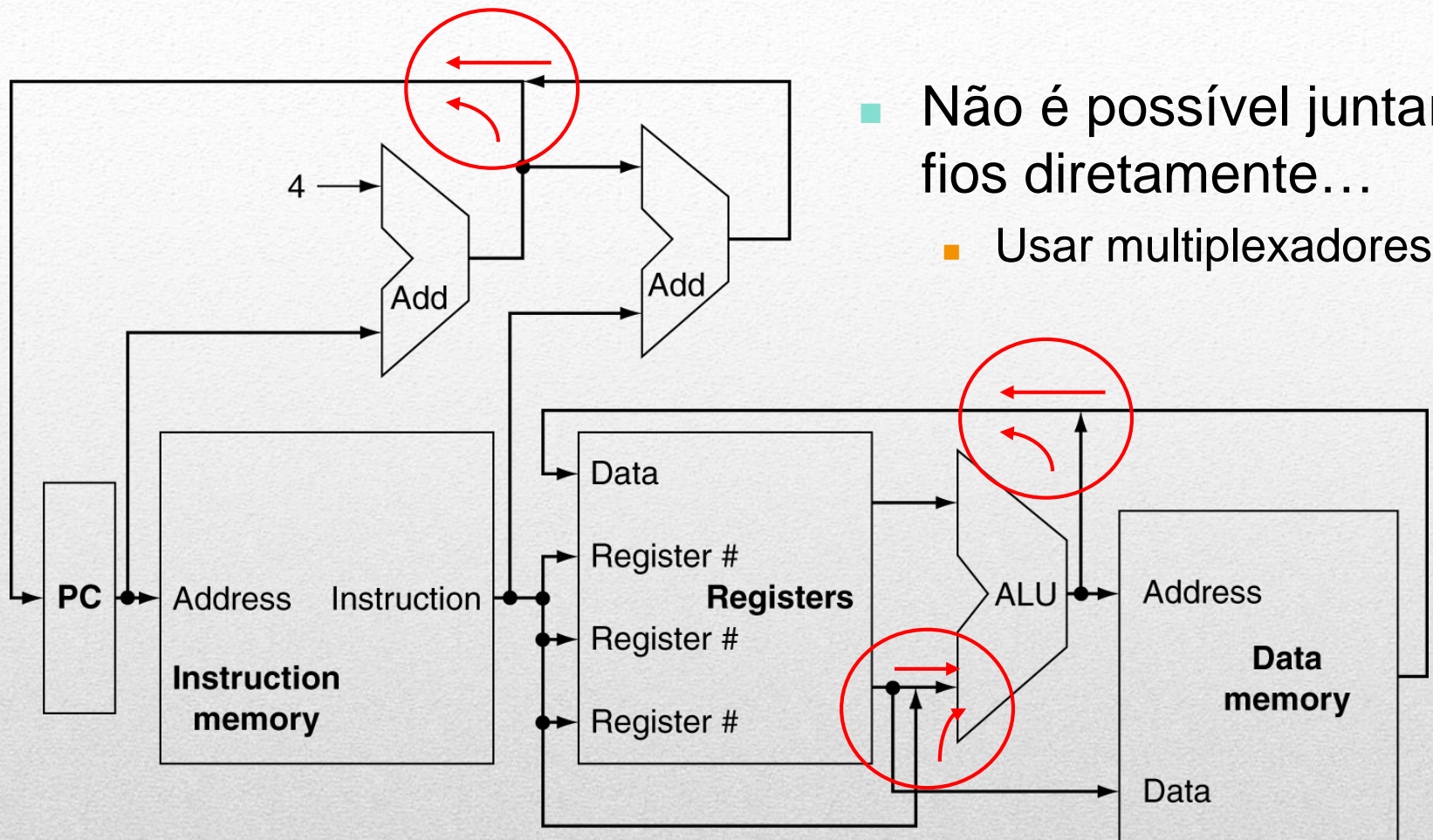

- Não é possível juntar fios diretamente...
- Usar multiplexadores

# Multiplexadores

# Controle

 




- Informação codificada em binário:
  - Baixa tensão = 0, Alta tensão = 1;
  - Um fio por bit;
  - Dados de vários bits codificados com conjuntos (barramentos) de vários fios;
- Elementos combinacionais:
  - Opera sobre os dados;
  - Saída é função da entrada;
- Elementos de estado (sequencial):
  - Armazena informações.

# Projeto de circuito digital

19


- AND-gate:

- $Y = A \& B$

 


- Multiplexador:

- $Y = S ? I1 : I0$

 


- Somador:

- $Y = A + B$

 

- Unidade Aritmética/Lógica:

- $Y = F(A, B)$


 

  
# Elementos combinacionais

20





- Registrador: armazena dados em um circuito:
  - Usa o sinal de clock para determinar quando atualizar o valor armazenado;
  - Trigado na borda: atualiza quando o clock muda de 0 para 1.


  
# Elementos sequenciais

21

- Registrador com sinal para controle de escrita (sinal de Write):
  - Só atualiza na borda do clock quando o sinal para controle de escrita é 1;
  - Utilizado quando o dado armazenado será necessário no futuro.




  
# Elementos sequenciais

22



- Lógica combinacional transforma os dados durante o ciclo de clock:
  - Entre duas bordas do clock;
  - Entradas vem de elementos de estados, saída vai para elementos de estado;
  - Circuito com maior atraso determina o período do clock.



# Metodologia de clock

- Unidade de Processamento (Datapath):
  - Elementos que processam dados e endereços na CPU:
    - Registradores, ALUs, multiplexadores, memórias, etc...
- Nós iremos construir uma Unidade de Processamentos para o MIPS incrementalmente:
  - Refinando a visão geral...


# Construindo uma Unidade de Processamento (datapath)

24



1.  $PC \rightarrow$  memória de instrução, buscar instrução;
2. Número dos registradores  $\rightarrow$  banco de registradores, ler registradores
3. Depende da classe da instrução:
  - Usa a ULA para calcular:
    - Resultado das aritméticas;
    - Endereço da memória para load/store;
    - Endereço alvo de um desvio;
  - Acessar memória de dados para load/store;
  - $PC \leftarrow$  endereço alvo ou  $PC + 4$ .

# Relembrando: Execução da instrução

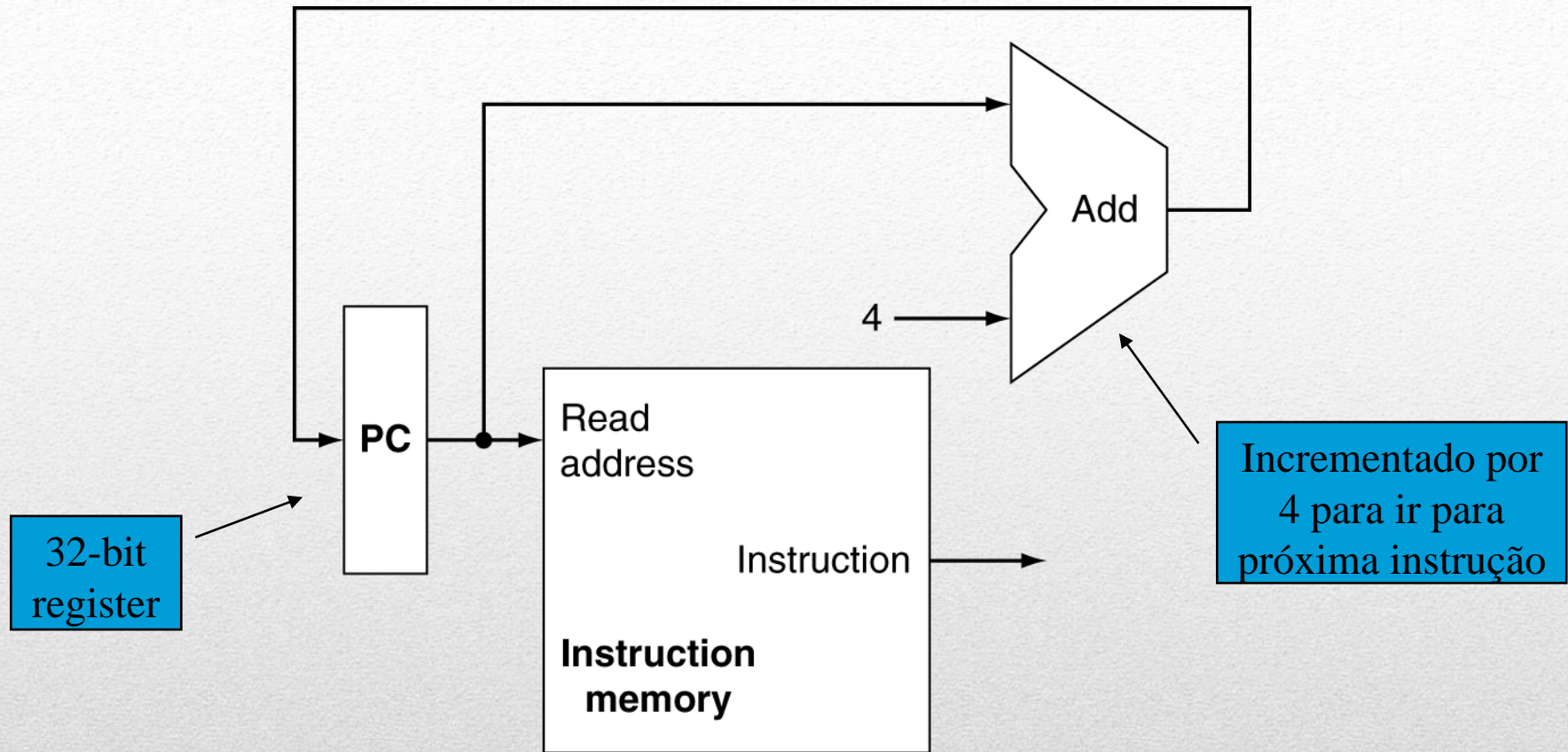


# Buscar Instrução (Instruction Fetch – IF)

26




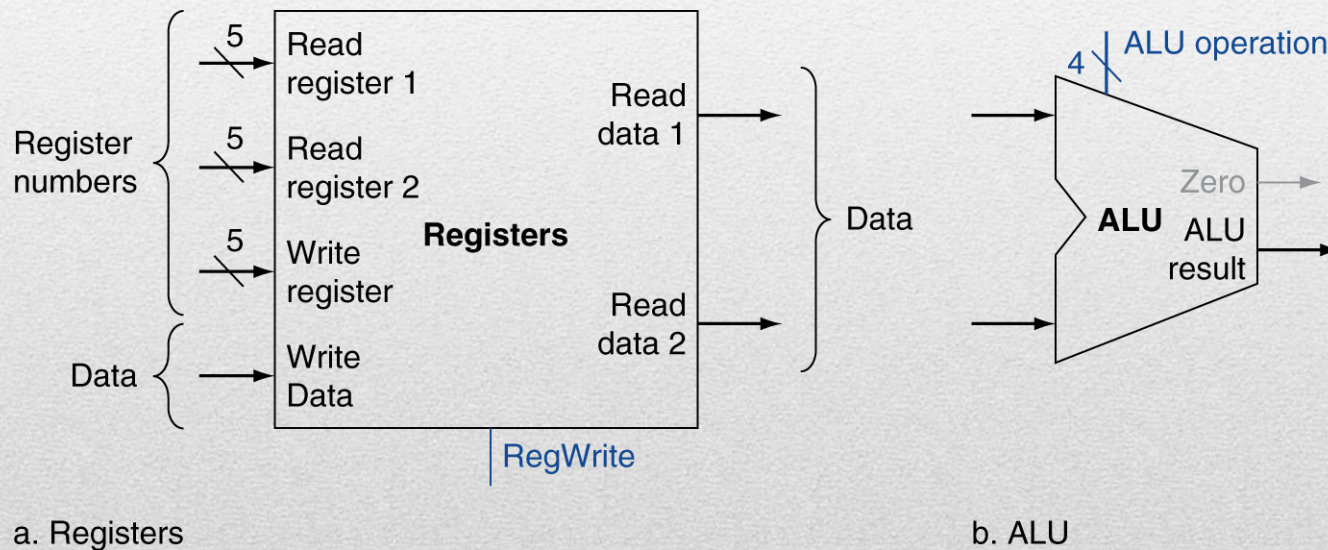1. Lê dois operandos dos registradores;
2. Executa uma operação lógica/aritmética;
3. Escreve o resultado no registrador.



# Instruções do formato R

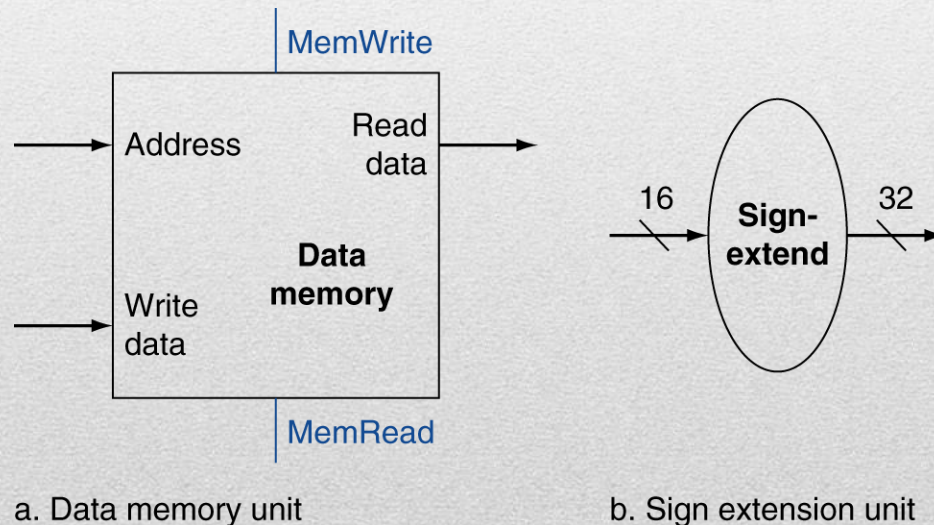1. Lê operando do registrador;
2. Calcula o endereço usando deslocamento (constante) de 16-bits:
  - Usa ULA, mas com deslocamento com sinal estendido;
3. Load: Lê a memória e escreve no registrador;
4. Store: Lê do registrador e escreve na memória.



# Instruções de Load/Store


28



1. Lê os operandos dos registradores;
2. Compara os operandos:
  - Usa a ULA, subtrai e verifica a saída Zero;
3. Calcula o endereço alvo:
  1. Estende o sinal do deslocamento;
  2. Shift para esquerda de 2 posições (deslocamento por palavra);
  3. Soma com  $PC+4$ :
    - Já calculado pela busca de instrução.

# Instruções de desvio

29

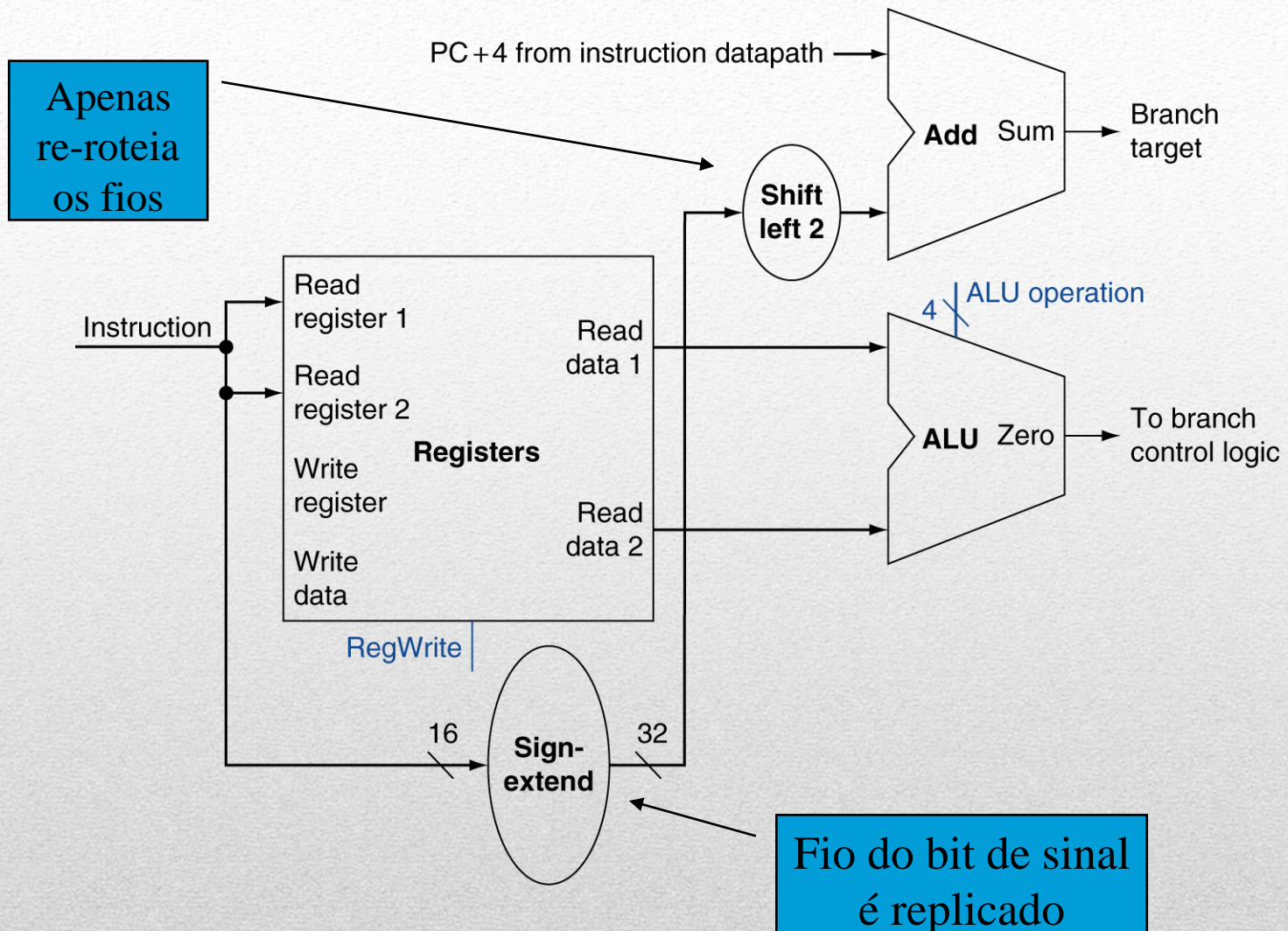

# Instruções de desvio


30



- Primeiro: Unidade de Processamento faz uma instrução em um ciclo de clock:
  - Cada elemento da unidade pode fazer apenas uma função por vez;
  - Desta forma, precisamos separar as memórias de instruções e dados;
- Use multiplexadores onde fonte de dados alternativas são utilizadas para diferentes instruções,

# Compondo os elementos da Unidade de Processamento


31

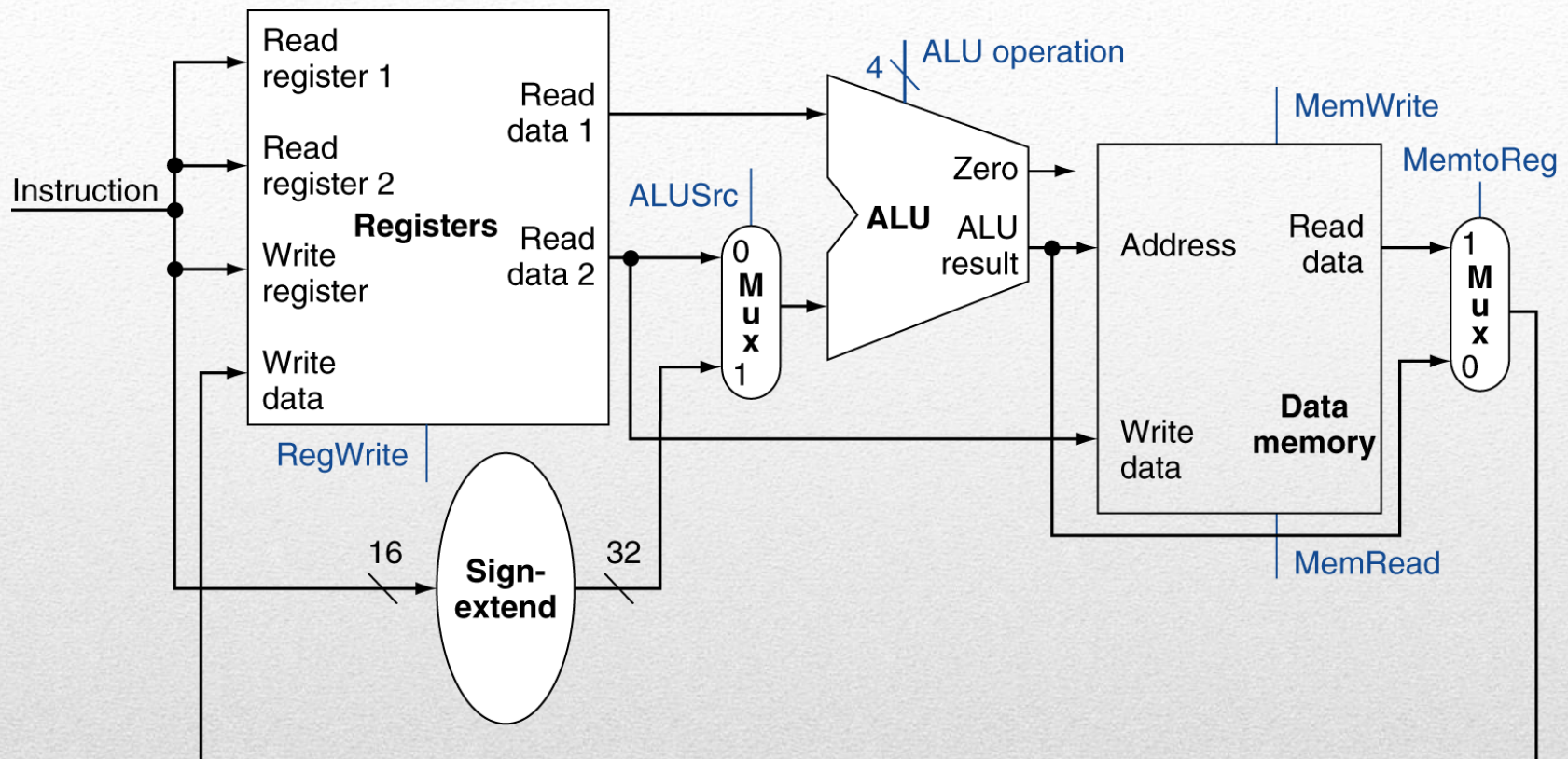

# Unidade de Processamento: Formato R/Loda/Store

32



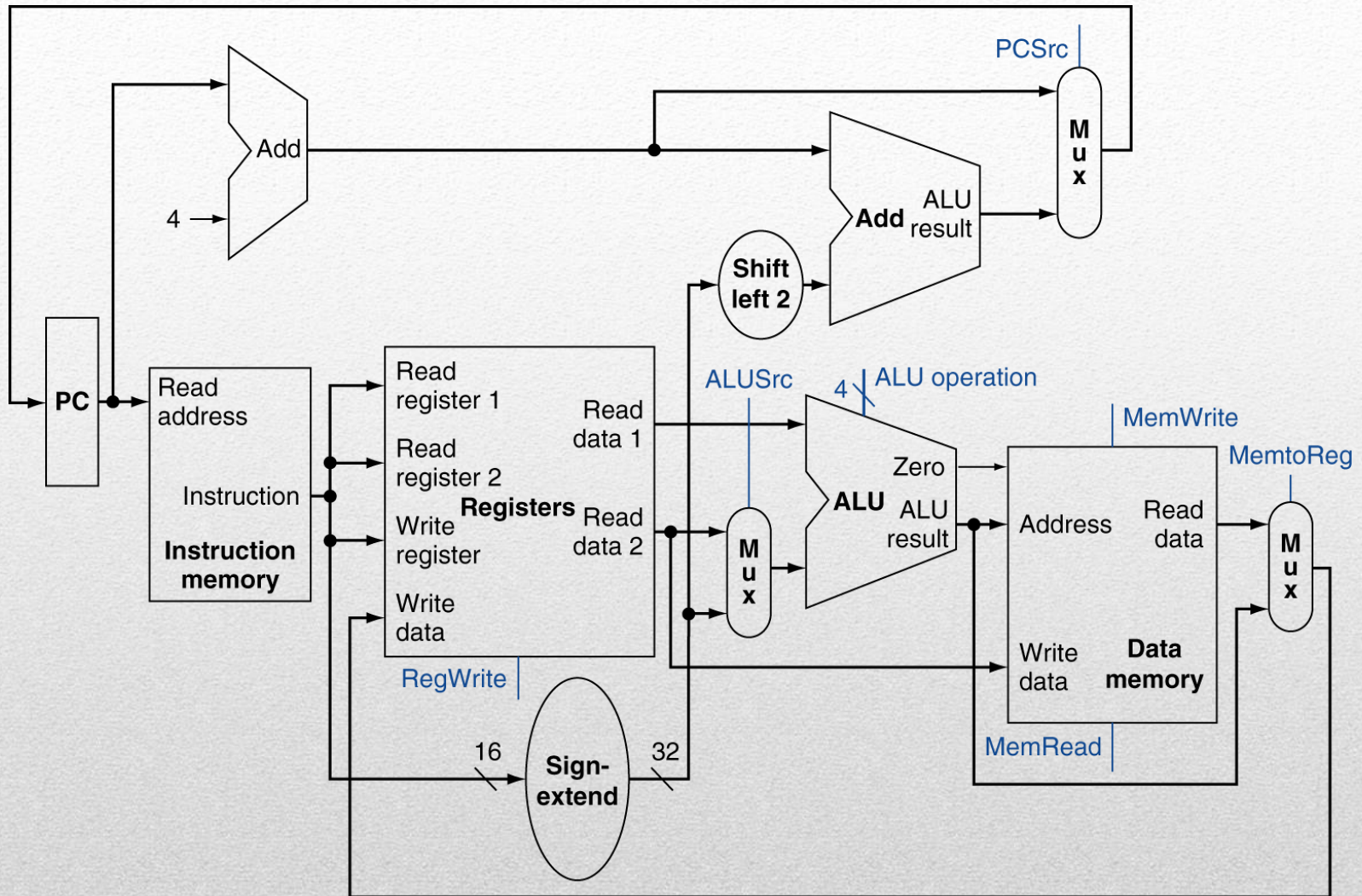

# Unidade de Processamento: Completo

33

- ULA usada para:
  - Load/Store: F = somar;
  - Branch: F = subtrair;
  - Formato R: F depende do campo FUNCT

ALU control	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set-on-less-than
1100	NOR

# Controle de ULA

34




- Assuma ALUOp com 2 bits derivado do opcode:
  - Lógica combinacional determina o controle da ULA

opcode	ALUOp	Operation	funct	ALU function	ALU control
lw	00	load word	XXXXXX	add	0010
sw	00	store word	XXXXXX	add	0010
beq	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
		subtract	100010	subtract	0110
		AND	100100	AND	0000
		OR	100101	OR	0001
		set-on-less-than	101010	set-on-less-than	0111
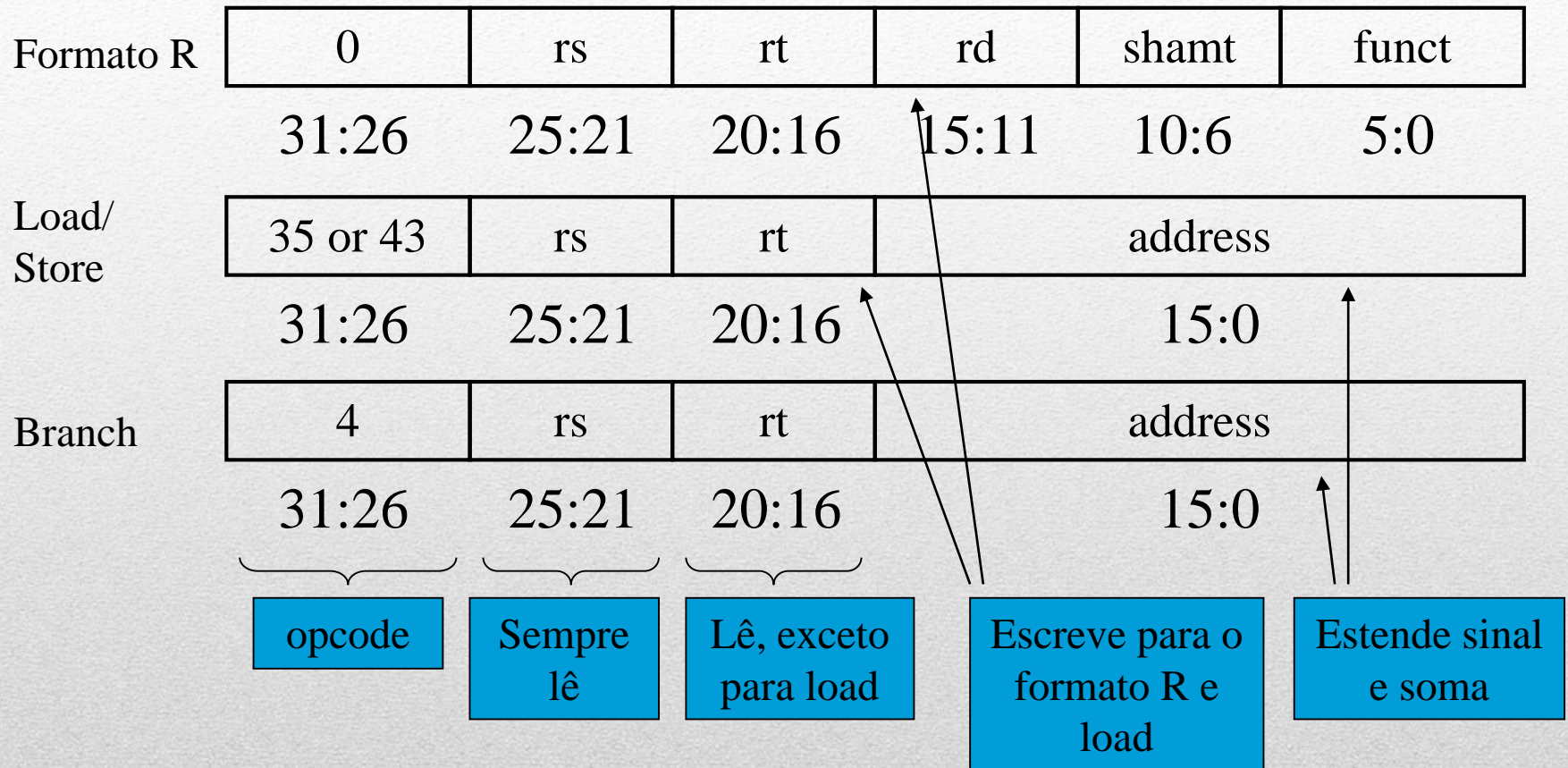
# Controle da ULA

35


- Sinais de controle são derivados da instrução:



## Unidade de Controle - Decodificação

36



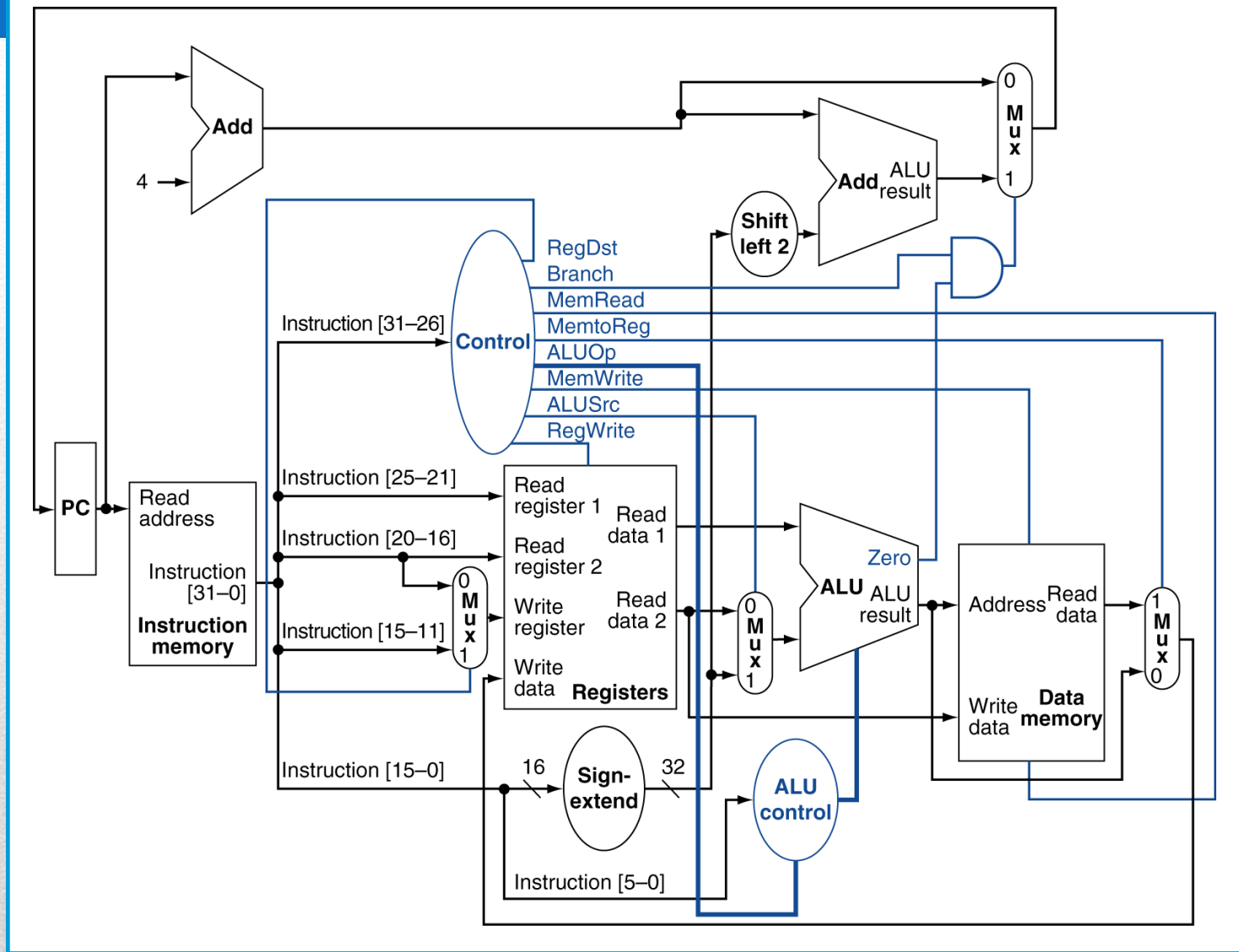


# Unid. Process. + Unid. de Controle

37






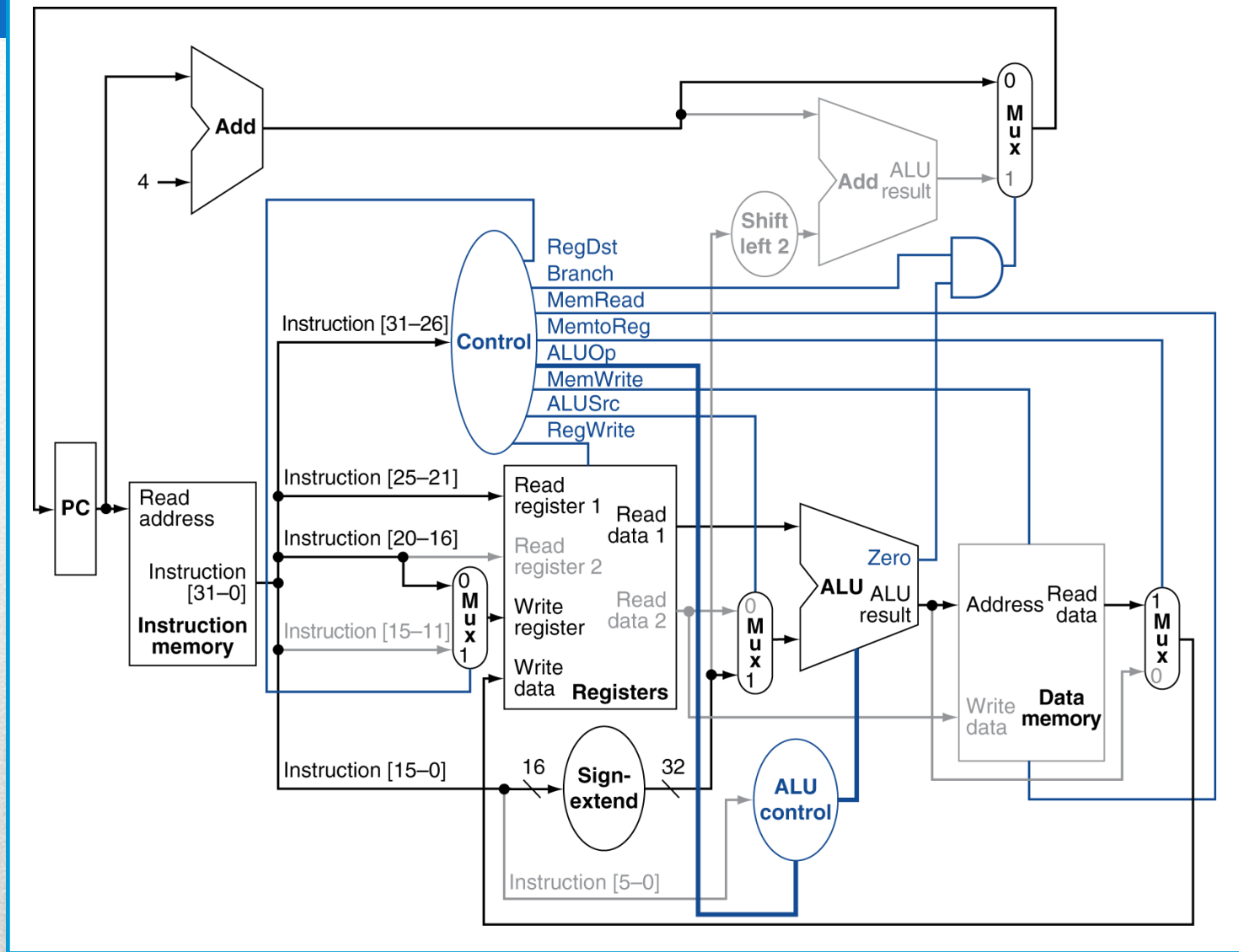

# Instrução de Load

39

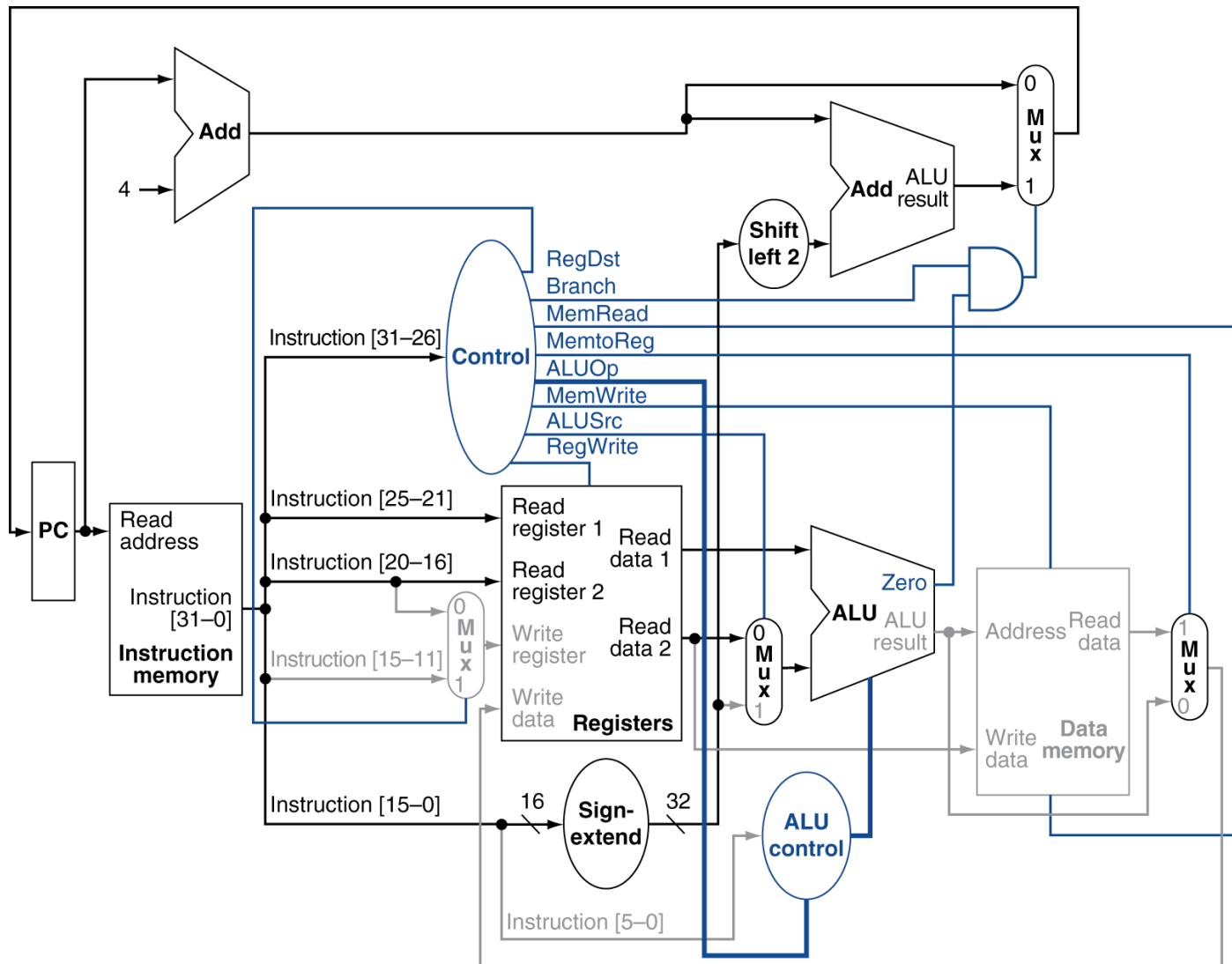

# Instrução de Beq

40






- Jump usa o endereço da palavra;
- Atualiza o PC com a concatenação de:
  - 4 bits mais significativos do PC anterior;
  - 26 bits do endereço do jump
  - 00
- Precisa de um sinal extra do controle decodificado do opcode.

# Implementado os Jumps

41

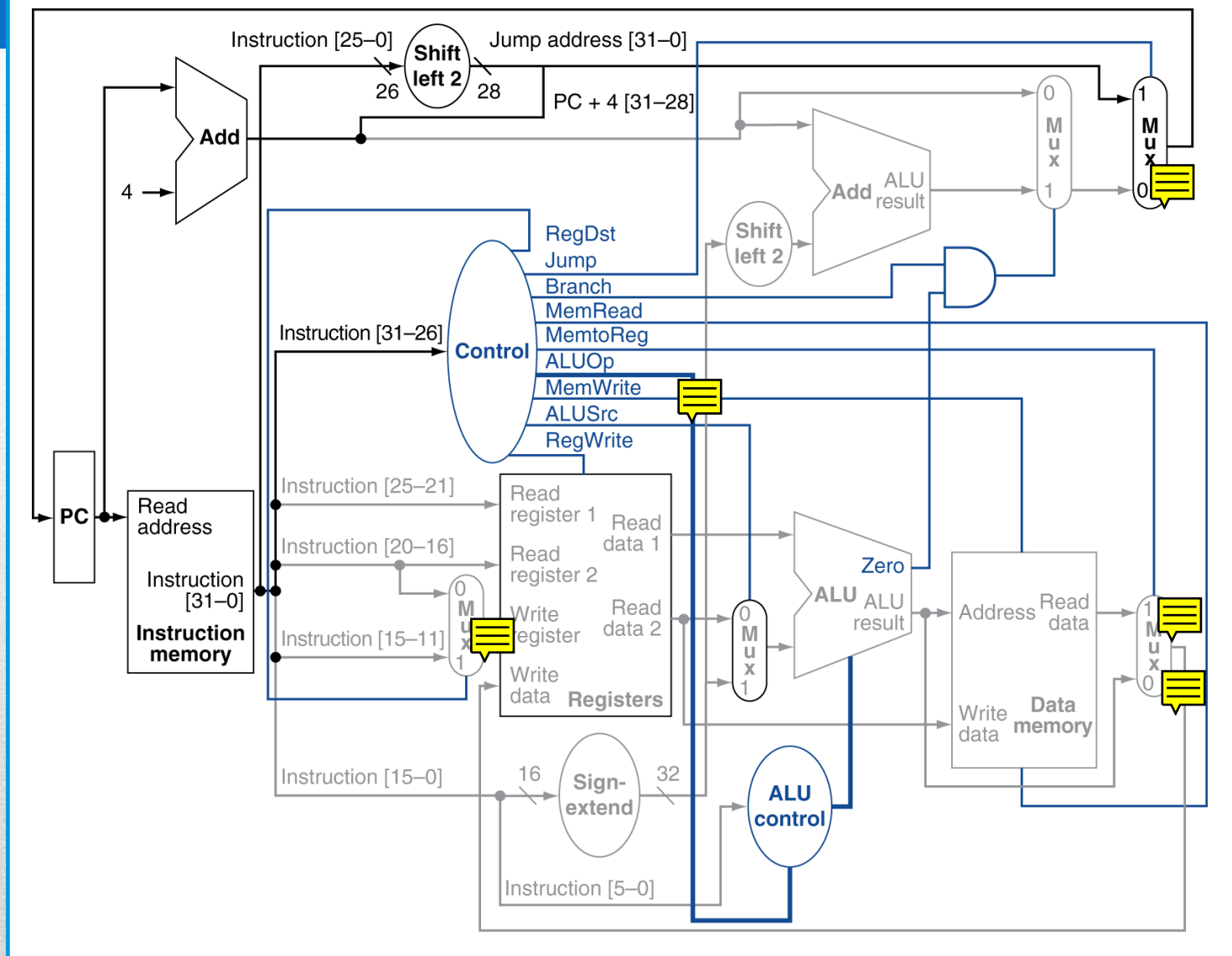

# Unid. Process. + Jumps

42



- Circuito mais longo determina o período de clock:
  - Caminho crítico: instrução de load;
  - Memória de instruções -> banco de registradores -> ULA -> memória de dados -> banco de registradores;
- Não é viável para variar período para diferentes instruções;
- Viola o princípio de projeto:
  - Faça o caso comum mais rápido;
- Nós iremos aumentar o desempenho através do pipeline.

# Problemas de desempenho

43

# **Arquitetura e Organização de Computadores**

Capítulo 4 – O Processador

---